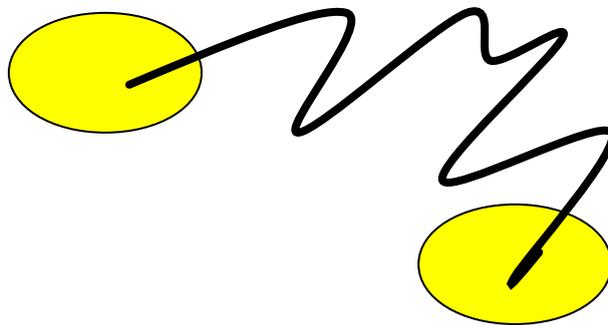


JEU ELECTRIQUE


Matériel :

- 2 couvercles de pots de confiture par exemple
- une bonne longueur de fil de fer
- de la pâte à modeler
- une paire de ciseaux
- du ruban adhésif
- un tournevis
- une ampoule et une douille
- une pile ronde
- trois morceaux de fils électriques aux extrémités dénudées


Remplis les couvercles de pâte à modeler puis enfonce-y les extrémités du fil de fer que tu auras plier plusieurs fois.



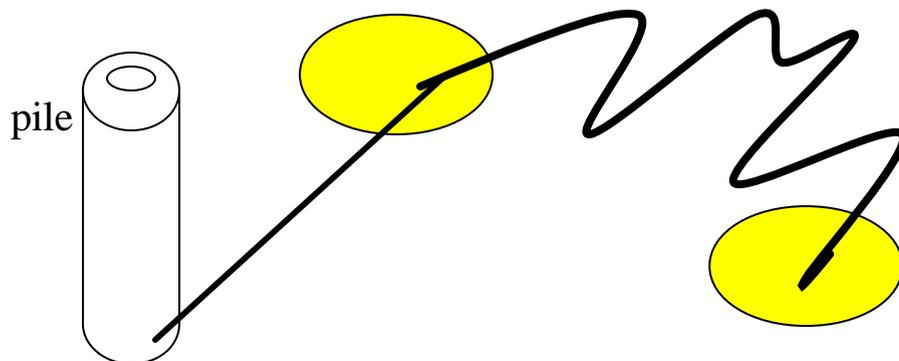
Branche un fil électrique, une extrémité au fil de fer, une autre à la pile.



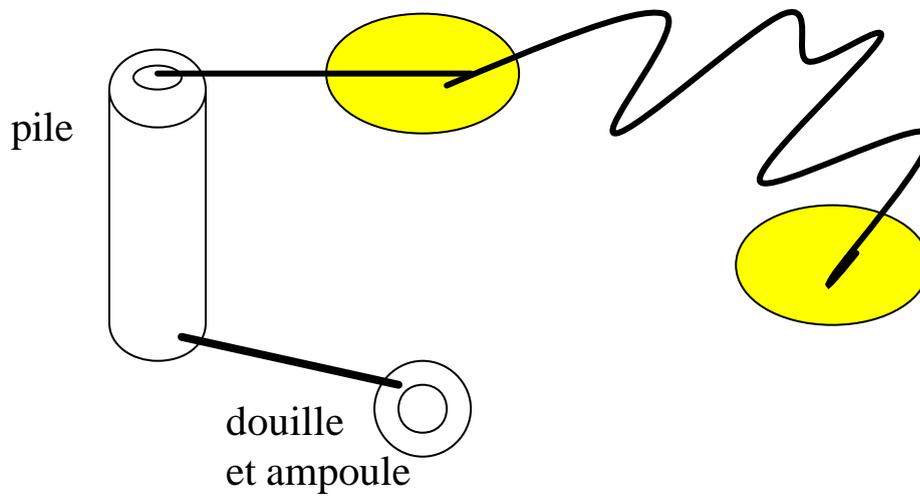Branche un autre fil électrique à la pile et à la douille.



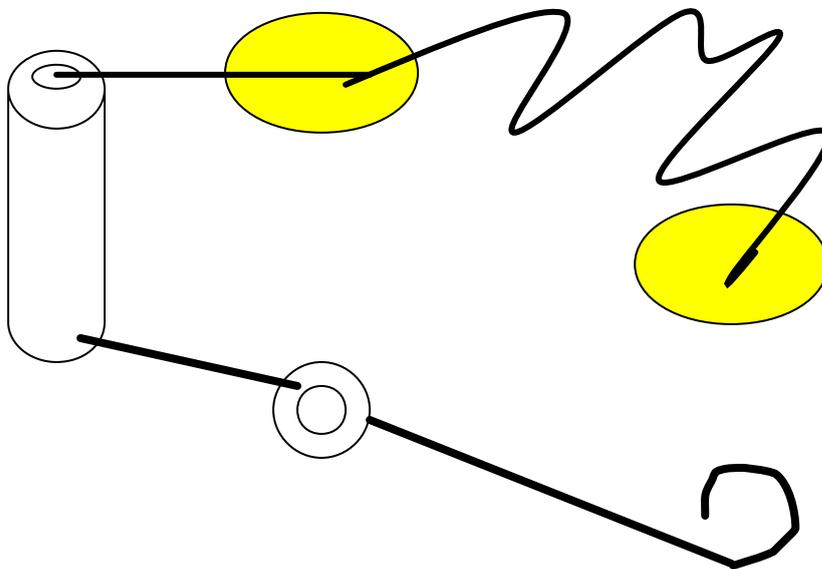Branche une extrémité du dernier fil électrique à la douille. Donne la forme d'un crochet à l'autre extrémité.



Principe du jeu : Prends le fil de fer dans le crochet et faire avancer le crochet en évitant de toucher le fil ! Si le crochet touche le fil de fer, l'ampoule s'allume !